
- [13] 抵抗負荷で消費される電力が 120 [W]、負荷に流れる電流が 5 [A] のとき、負荷の両端の電圧の値として正しいのはどれか。次のうちから選べ。
 - 1. 4.8 (V)
 - 2. 24.0 (V)
 - 3.55.0 (V)
 - 4.60.0 (V)
- [14] 次の記述は、個別の部品を組み合わせた回路と比べたときの、集積回路(IC)の一般的特徴について述べたものである。誤っているのはどれか。下の番号から選べ。
 - 1. 複雑な電子回路が小型化できる。
 - 2. IC 内部の配線が短く、高周波特性の良い回路が 得られる。
 - 3. 大容量、かつ高速な信号処理回路が作れない。
 - 4. 個別の部品を組み合わせた回路に比べて信頼性が高い。

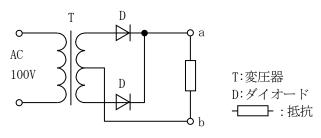- [16] $\frac{1}{4}$ 波長垂直接地アンテナの記述で、誤っているのはどれか。次のうちから選べ。
 - 1. 電流分布は先端で零、基部で最大となる。
 - 2. 指向性は、水平面内では全方向性(無指向性)である。
 - 3. 固有周波数の奇数倍の周波数にも同調する。
 - 4. 接地抵抗が大きいほど効率が良い。
- 〔17〕 図に示す整流回路の名称と a 点に現れる整流電圧 の極性との組合せで、正しいのはどれか。次のうちか ら選べ。



名称 a 点の極性

1. 半波整流回路 正

2. 半波整流回路 負


3. 全波整流回路 負

4. 全波整流回路 正

- [15] 次の記述は、レーダー装置の機能について述べたものである。誤っているのはどれか。下の番号から選べ。
 - 1. 航行中の船舶等を探知し、方位や距離が測定できる。
 - 2. 物標が小物体でも、最小探知距離内にあれば、 識別ができる。
 - 3. 島や山の背後に隠れた物標は、探知できない。
 - 4. 小型の木船は、金属製の船舶に比べ探知しにくい。

- [18] アナログ方式の回路計(テスタ)を用いて密閉型ヒューズ単体の断線を確かめるには、どの測定レンジを使用すればよいか。次のうちから選べ。
 - 1. OHMS
 - 2. DC MILLI AMPERES
 - 3. DC VOLTS
 - 4. AC VOLTS

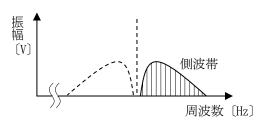[19] 図は、無線電話の振幅変調波の周波数成分の分布を示したものである。これに対応する電波の型式はどれか。次のうちから選べ。ただし、破線部分は、電波が出ていないものとする。



- 1. J3E 2. A3E
- 3. R3E 4. H3E
- [20] 次の記述において 内に入れるべき字句の正 しい組合せを下の番号から選べ。

無線電話装置において、受信電波の中から音声信号を取り出すことを A という。FM(F3E)電波の場合、この役目をするのは B である。

A B


1. 復調 2 乗検波器

2. 復調 周波数弁別器

3. 変調 2 乗検波器

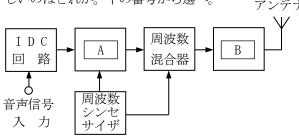4. 変調 周波数弁別器

[21] 図は、直接 FM (F3E) 送信装置の構成例を示したものである。 内に入れるべき名称の組合せで、正しいのはどれか。下の番号から選べ。



A B

1. 平衡変調器 低周波増幅器

2. 平衡変調器 電力増幅器

3. 周波数変調器 低周波增幅器

4. 周波数変調器 電力増幅器

[22] 次の記述は、GPS(Global Positioning System)の 概要について述べたものである。 _____ 内に入れる べき字句の正しい組合せを下の番号から選べ。

GPS では、地上からの高度が約20,000 [km] の異なる6つの軌道上に衛星が配置され、各衛星は、一周約 A 時間で周回している。また、測位に使用している周波数は、B 帯である。

A B

1. 12 長波(LF)

2. 12 極超短波(UHF)

3.24 長波(LF)

4. 24 極超短波(UHF)

- [23] PPI 方式のレーダー装置の画面に偽像が現れるとき、 考えられる原因として誤っているものはどれか。次 のうちから選べ。
 - 1. アンテナ指向性にサイドローブがある。
 - 2. レーダー装置のアンテナの位置が自船の煙突やマストより低い。
 - 3. 付近にスコールをもつ大気団がある。
 - 4. 自船と平行して大型船が航行している。
- [24] DSB(A3E)送受信機において、送信操作に必要なのは どれか。次のうちから選べ。
 - 1. スケルチ調整つまみ
 - 2. 音量調整つまみ
 - 3. 感度調整つまみ
 - 4. プレストークボタン